# Aufgaben zu Stromkreisen

Aufgaben · Mittelstufe

Übungen zu Lichterkette (Reihenschaltung) und parallel geschalteten Widerständen – mit Lösungen.

## Inhalt

1. Aufgabe 1: Lichterkette 2
2. Aufgabe 2: Zwei Widerstände 3
3. Lösungen 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

# Aufgabe 1: Lichterkette

Eine Lichterkette mit 20 gleichen Lampen wird an 230 V betrieben. Welche Spannung liegt an jeder Lampe?

**Schlagworte**

Reihenschaltung · Teilspannung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

# Aufgabe 2: Zwei Widerstände

Zwei Widerstände mit 100 Ohm und 300 Ohm werden parallel geschaltet. Berechne den Gesamtwiderstand.

**Schlagworte**

Parallelschaltung · Gesamtwiderstand

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

# Lösungen

1) An jeder Lampe liegen 11,5 V. 2) Der Gesamtwiderstand beträgt 75 Ohm.

**Schlagworte**

Lösung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.