Versuch: Kennlinien aufnehmen

Versuch · Mittelstufe

U-I-Kennlinien eines Konstantandrahts und einer Glühlampe messen und vergleichen.

Inhalt

1. Aufbau 2
2. Durchführung 3
3. Auswertung 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Aufbau

Ein Bauteil wird an ein regelbares Netzgerät angeschlossen. Ein Multimeter misst die Stromstärke, ein zweites die Spannung.

Schlagworte

Netzgerät · Multimeter

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Durchführung

Die Spannung wird in Schritten von 1 V erhöht und jeweils die Stromstärke notiert – zuerst für einen Konstantandraht, dann für eine Glühlampe.

Schlagworte

Messreihe

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Auswertung

Der Konstantandraht liefert eine Ursprungsgerade. Bei der Glühlampe flacht die Kennlinie ab, weil ihr Widerstand mit der Temperatur steigt.

Schlagworte

U-I-Kennlinie · Glühlampe

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.